
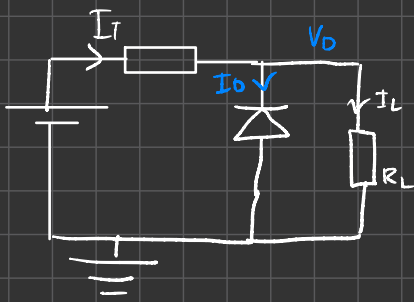


1)

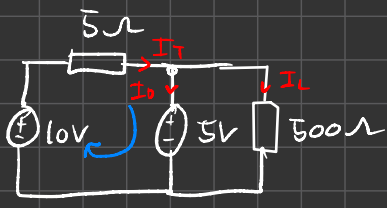

1dell:




KVL:  $10 = 5I_T + 5$

$\Rightarrow I_T = 1 \text{ A}$        $\frac{5}{500} = 10 \text{ mA}$

KCL:  $I_T = I_D + I_L$

$1 \text{ A} = I_D + 10 \text{ mA}$

$\Rightarrow I_D = 0,99 \text{ A}$

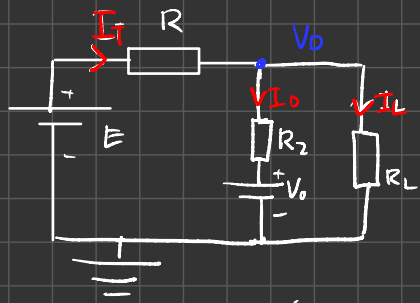

$V_D = V_{D2} = 4,5 \text{ V}$   
 $R_2 = 8 \Omega$   
 $I_{zk} = 30 \text{ mA}$

KCL:  $I_T = I_D + I_L$

$\Rightarrow \frac{10 - V_D}{5} = \frac{V_D - 4,5}{8} + \frac{V_D}{500}$

$\Rightarrow 100(10 - V_D) = 62,5(V_D - 4,5) + V_D$

$\Rightarrow (-100 - 62,5 - 1)V_D = -1281,25$


$\Rightarrow V_D = 7,84 \text{ V}$

$I_T = \frac{E - V_D}{R} = 0,432 \text{ A}$

$I_D = \frac{V_D - V_D}{R_2} = 0,418 \text{ A}$

$I_L = \frac{V_D}{R_L} = 16,7 \text{ mA}$

2)

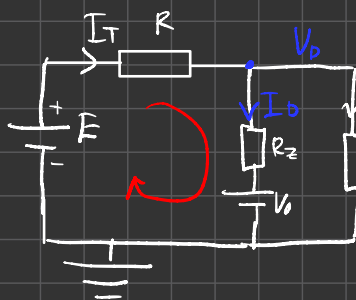

$$\begin{aligned} E &= 15V \\ R &= 100\Omega \\ R_L &= 1k\Omega \end{aligned}$$

$$R_2 = 7\Omega$$

$$V_Z = 5.1V @ I_Z = 49\mu A$$

$$I_{Zmin} = 1\mu A$$

$$V_0 = V_Z - R_2 \cdot I_Z = 5.1 - 7 \cdot 49\mu A = \underline{4.76V}$$

$$KCL: I_T = I_Z + I_L \Rightarrow \frac{15 - V_0}{100\Omega} = \frac{V_0 - 4.76V}{7\Omega} + \frac{V_0}{1k\Omega}$$

$$\Rightarrow 10(15 - V_0) = \frac{1000}{7}(V_0 - 4.76) + V_0$$

$$\Rightarrow (-10 - \frac{1000}{7} - 1)V_0 = -680 - 150 \Rightarrow \underline{V_0 = 5.4}$$

a)

$$\underline{I_T} = \frac{15 - 5.34}{100} = \underline{96\mu A}$$

$$b) \frac{\Delta I}{\Delta V} = \frac{I_Z - I_{ZK}}{V_Z - V_{min}} = \frac{1}{R_Z}$$

$$\underline{I_0} = \frac{5.34 - 4.76}{7} = \underline{91.4\mu A}$$

$$\Rightarrow \underline{V_{min}} = V_Z - R_Z(I_Z - I_{ZK}) = \underline{4.764V}$$

$$\underline{I_{Lmin}} = \frac{V_{min}}{R_L} = \underline{4.764\mu A}$$

$$\underline{E_{min}} = R(I_{ZK} + I_{Lmin}) + V_{min} = \underline{5.34V}$$

$$c) \frac{\Delta I}{\Delta V} = \frac{I_{max} - I_Z}{V_{max} - V_Z} = \frac{1}{R_Z}$$

$$\Rightarrow I_j: V_{max} = R_Z(I_{max} - I_Z) + V_Z$$

$$II) P_{max} = V_{max} \cdot I_{max} \Rightarrow (R_Z I_{max} - R_Z I_Z + V_Z) I_{max} = P_{max}$$



$$\Rightarrow R_Z I_{max}^2 - R_Z I_Z I_{max} + V_Z I_{max} - P_{max} = 0$$

$$\Rightarrow R_2 I_{\max}^2 + (V_2 - R_2 I_2) I_{\max} - 1 = 0$$

$$\underline{I_{max}} = \frac{R_2 I_2 - V_2 \pm \sqrt{(-R_2 I_2 + V_2)^2 - 4 \cdot R_2 \cdot (-1)}}{2 R_2} \approx \underline{168,5 \text{ mA}}$$

$$V_{\max} = R_2(I_{\max} - I_2) + V_2 \approx \underline{\underline{5,937 \text{ V}}}$$
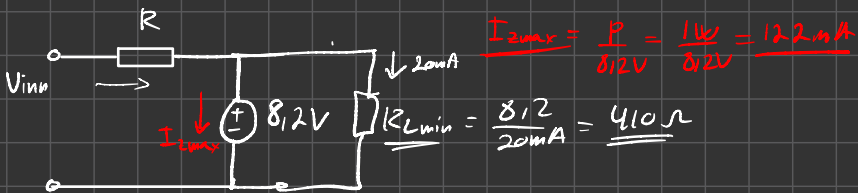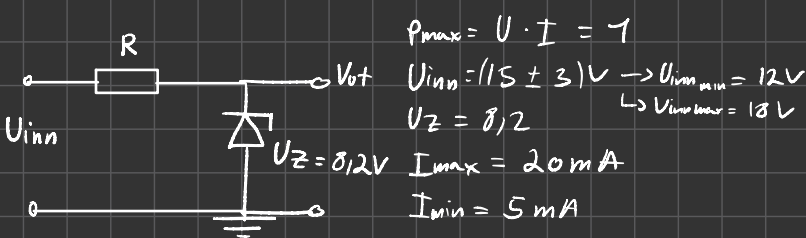
$$\underline{F_{\max}} = R(I_{\max} + I_L) + V_{\max} \approx \underline{\underline{23,38 \text{ V}}}$$



$$12V = RI_{min} + 8,2V =$$

$$R_{\max} = \frac{12 - 0.2}{I_{\min}} = \frac{12 - 0.2}{2.5 \text{ mA}} = \underline{\underline{152 \Omega}} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} (81 \leq R \leq 152) \Omega$$

$$\underline{\underline{R_{min}}} = \frac{18 - 0,2}{I_{2max}} = \frac{18 - 0,2}{122mA} \approx \underline{\underline{80\Omega}}$$

